

求：(1) 电源的相电压；(2) 求线电流  $I_l$ ；(3) 求三相负载功率  $P$ 。  
 5、(15 分) 求图 19 所示电路中的  $i_x$  (可使用结点法)。

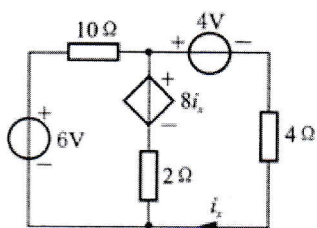


图 19